

TEMA D'ESAME

Domanda A

Siano $X=[x_3 \ x_2 \ x_1 \ x_0]$ ed $Y=[y_3 \ y_2 \ y_1 \ y_0]$ due parole binarie naturali di 4 bit.

- Utilizzando unicamente full-adder (FA) e half-adder (HA), si realizzi la rete minima per il calcolo dell'espressione $Z=4X+2Y+4$. La dimensione di Z deve essere tale da rappresentare sempre correttamente il risultato dell'operazione.
- Considerando i seguenti dati sulle porte, calcolare area e ritardo della rete ottenuta.

Porta	Area (μm^2)	Ritardo (ns)
AND2	4	1.0
AND3	6	1.5
OR2	4	1.0

Porta	Area (μm^2)	Ritardo (ns)
OR2	6	1.5
XOR2	9	2.0
NOT	2	0.5

Domanda B


Sintetizzare la seguente funzione:

$$f(x, y, z, w, t) = \Sigma(0, 1, 5, 7, 17, 19, 21, 22, 31), \Delta(2, 3, 8, 23, 24, 30)$$

Mappare quindi la funzione ottenuta su una architettura costituita unicamente da look-up table a 4 ingressi ed una uscita. Rappresentare la rete ottenuta indicando chiaramente le variabili di ingresso/uscita di ogni look-up table e le funzioni realizzate dalle stesse.

Domanda C

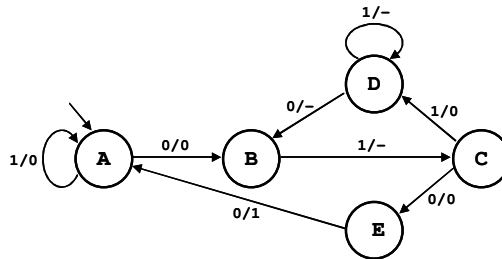Si minimizzi la seguente macchina a stati e la si sintetizzi mediante flip-flop di tipo JK.



Domanda D

Il data-path mostrato elabora dati su 16 bit e dispone di diversi segnali di controllo. L'ingresso X è sincrono con il clock del registro accumulatore e fornisce al circuito una sequenza di valori, uno ad ogni ciclo di clock. Si progetti una macchina a stati per il controllo del data-path in grado di produrre il comportamento descritto dal diagramma temporale mostrato in basso.

